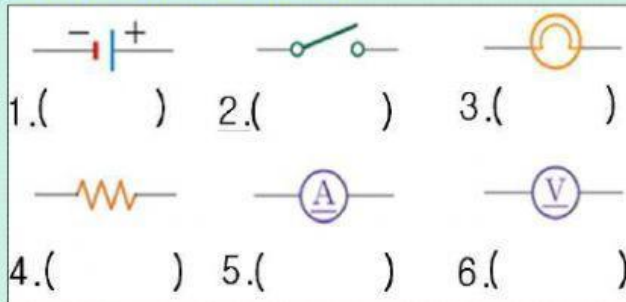



전류

1. 전기 기구의 기호 알아보기



(보기)	
니크롬선	전압계
스위치	전구
전류계	건전지

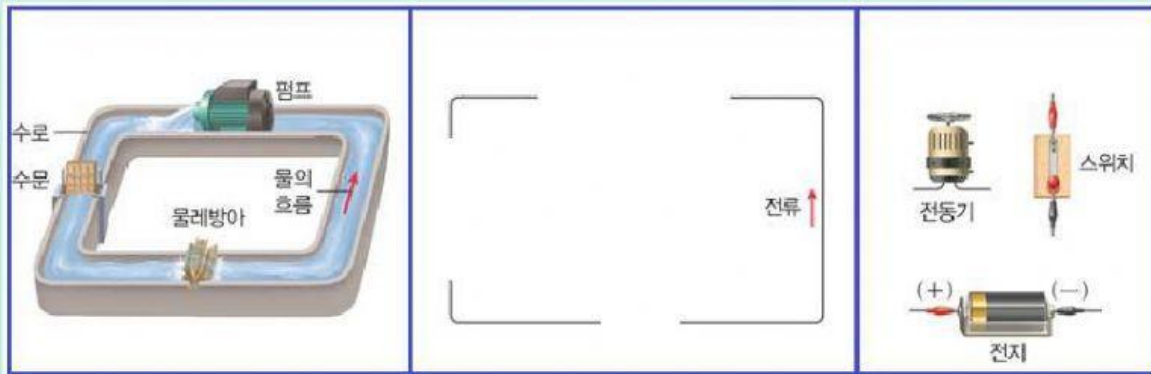2. 수로에 흐르는 물의 흐름과 전류의 흐름을 비교하여, 같은 역할을 하는 위치에 놓아보자.



3. 전기 회로와 그에 알맞은 전기 회로도를 연결하시오.

전기 회로		전기 회로도
	◆ ◆	
	◆ ◆	
	◆ ◆	

4. 각각의 전류계에 표시된 눈금을 읽을 때, 알맞은 전류값을 고르시오.

전류계	측정된 전류 (A 또는 mA)
	① 300 mA ② 30 mA ③ 3 A
	① 300 mA ② 30 mA ③ 3 A
	① 300 mA ② 30 mA ③ 3 A