


المدرسة الابتدائية أسد بن الفرات منزل عبد الرحمن بنزرت - تونس	أنشطة مراجعة الدّارة الكهربائية- المواد النّاقلة/ العازلة للتيّار الكهربائي	العدد المسند
	المربيّتان : حنان سحيق / سنية مراد	المستوى :سنة خامسة

التعليمية: أضع كل عنصر واللافتة المناسبة له على الرّمز الموافق

الخلية

المصباح

القاطعة

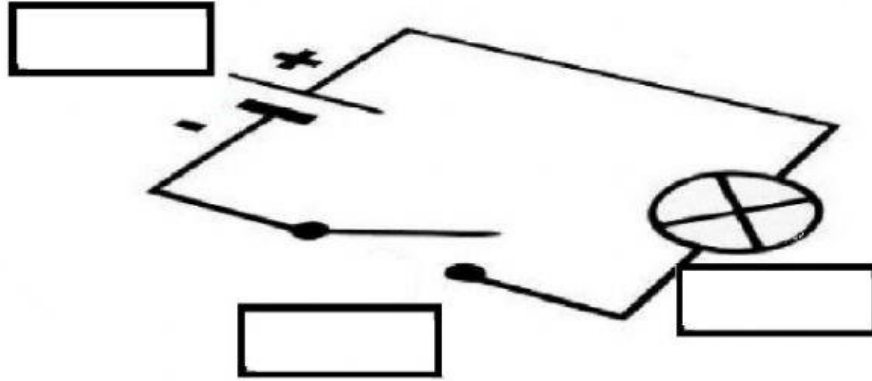

التّعليمية2: أحدّد العنصر الدّخيل في كلّ مجموعة .

مواد عازلة للتيار الكهربائي

مقصّ ذو مقبض من البلاستيك
ملعقة من الإينوكس / حذاء من البلاستيك
مسطرة من اللدائن

مواد ناقلة للتيار الكهربائي

مقصّ ذو مقبض حديدي
مسطرة من الألمنيوم / مسطرة من اللدائن
مفتاح من النحاس

التّعليمية3: أحدّد الإفادات الصّحيحة من بين الإفادات التّالية وأصلح كلّ إفادة خاطئة.

القاطعة تساعد على التّحكّم في غلق الدّارة وفتحها.

عندما تكون الدّارة مفتوحة يضيء المصباح.

النّحاس مادّة عازلة للتيّار الكهربائي.

الصّهيّرة تحمي الدّارة من التّغيّر المفاجئ للتيّار الكهربائي.

التّعليمية4: لماذا تصنع مقابض مفكّات البراغي والكباشات من البلاستيك؟

لحماية مستعمليها من الصّدمة الكهربائيّة

لأنّ البلاستيك ناقل للتيّار الكهربائي

لأنّ البلاستيك عازل للتيّار الكهربائي

أحدّد الإجابة العلميّة المناسبة .

لكي يسهل مسكها

