




แบบฝึกทักษะที่ 6


เรื่อง กฎของโอห์ม และกฎของเคอร์ชอฟฟ์

จงหาค่าความต้านทานรวมระหว่าง A กับ B ต่อไปนี้


1. $R_{AB} = \dots\dots\dots \Omega$

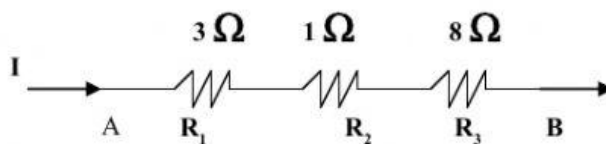


2.

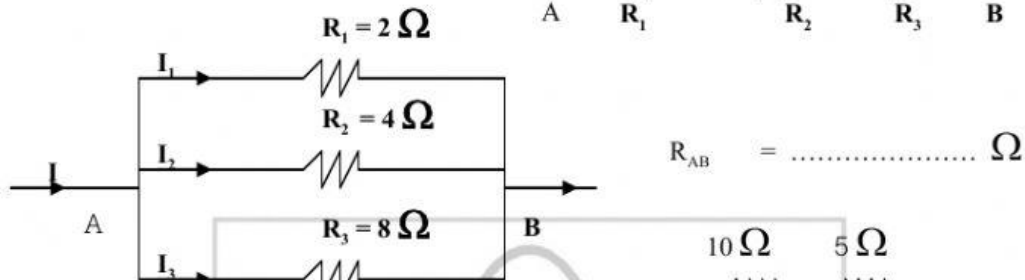


3. $R_{AB} = \dots\dots\dots \Omega$

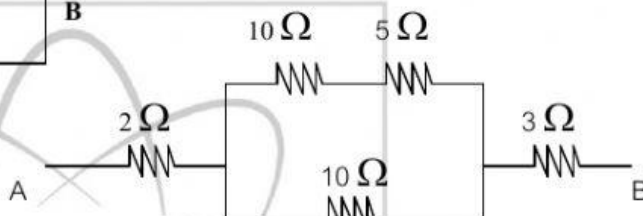

4.

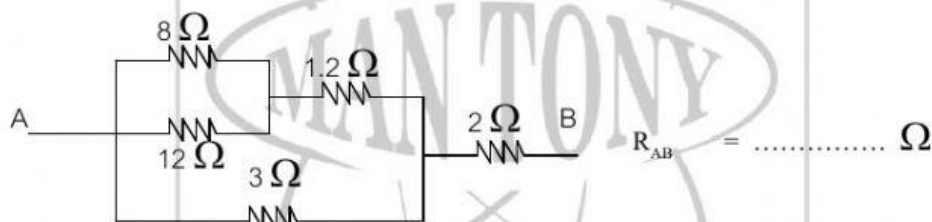

5. $R_{AB} = \dots\dots\dots \Omega$

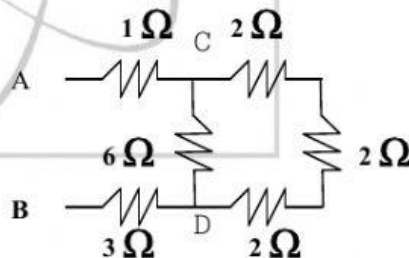

6. $R_{AB} = \dots\dots\dots \Omega$

