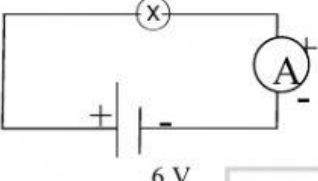
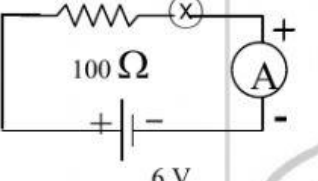
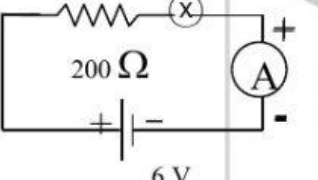
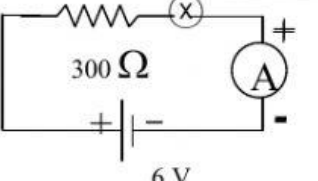


ใบกิจกรรมที่ 3

เรื่อง การทำงานของตัวต้านทาน

คำสั่ง ให้นักเรียนดำเนินการทดลอง ดังรูปสังเกต ความสว่างของหลอดไฟและค่ากระแสไฟฟ้าแล้วบันทึกผล

วิธีการทดลอง	ความสว่างของหลอดไฟ	กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
1. ต่อวงจรไฟฟ้า ดังรูป  6 V		
2. ต่อตัวต้านทาน 100Ω เข้าไปในวงจร  6 V		
3. เปลี่ยนตัวต้านทานเป็น 200Ω  6 V		
4. เปลี่ยนตัวต้านทานเป็น 300Ω  6 V		

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

.....

.....