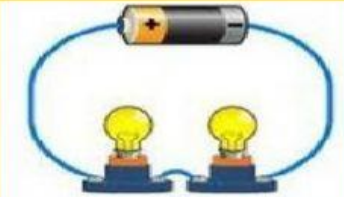
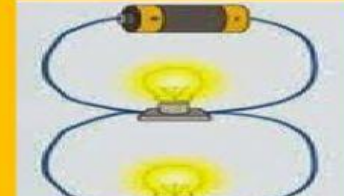


1. Lengkapkan jadual di bawah.

	Lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir	Mentol disusun dalam bentuk satu rantai
	Mentol disusun dalam bentuk cabang yang selari antara satu sama lain	Satu laluan arus elektrik mengalir

	Litar bersiri	Litar selari
Gambar rajah susunan komponen elektrik		
Susunan mentol		
Laluan arus elektrik		