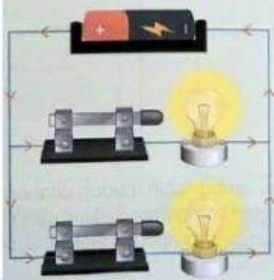
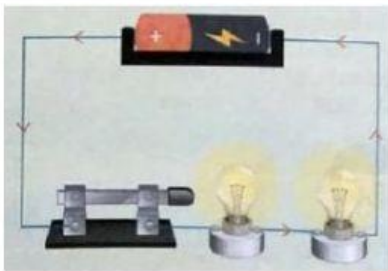




Sains Tahun 5

Topik : Litar Bersiri Dan Litar Selari

A) Nyatakan jenis litar elektrik di bawah.

Litar selari	Litar bersiri	Litar bersiri	Litar selari
--------------	---------------	---------------	--------------

	
a)	b)

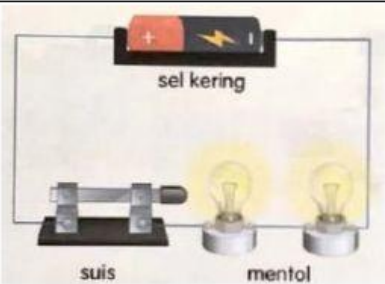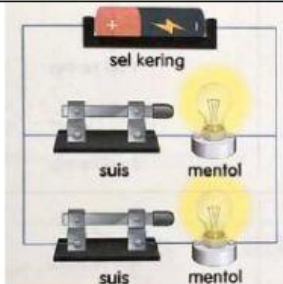	
c)	d)

B) Pilih jawapan yang betul.

1. Litar bersiri mempunyai ___ untuk arus elektrik mengalir.

☐	satu laluan
☐	banyak laluan

2. Setiap mentol dalam litar bersiri disusun dalam bentuk ___.

☐	cabang yang selari
☐	satu rantai

3. Litar selari mempunyai ___ daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir.

	satu
	lebih

4. Susunan mentol pada litar selari dalam bentuk cabang yang ___ antara satu sama lain.

	bersiri
	selari

C) Padankan komponen dengan symbol elektrik yang betul.

