

Cuestionario del video

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a lo observado en el video.

¿Qué es un circuito eléctrico?

¿Qué elementos conforman el circuito eléctrico?

¿Qué hace el generador?

¿Qué hacen los conductores?

¿Qué hacen los interruptores?