

AKTIVITI 10



Tarikh: _____

Litar Elektrik Lengkap

Padankan jawapan yang betul.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



wayar penyambung

mentol

pemegang bateri

pemegang mentol

suis

bateri

SP: 4.1.5

BT
46-48

40

KPM