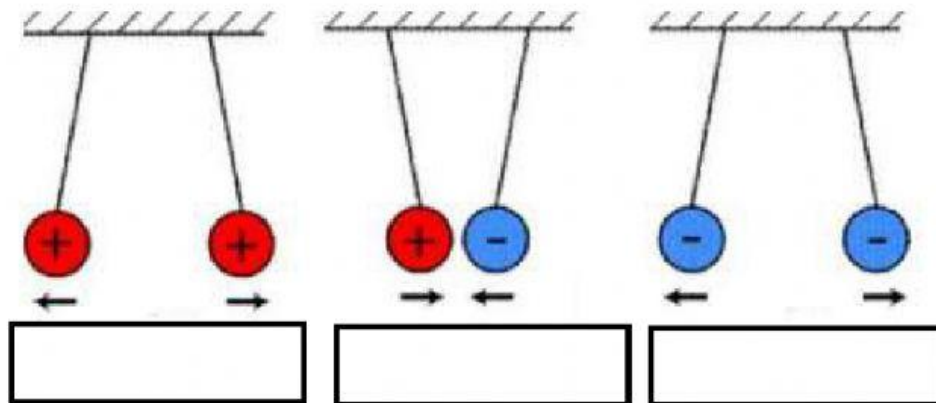


Nombre: _____

Tema: La electricidad

INDICACIONES: Seleccione el tipo de fuerzas entre en estas cargas



INDICACIONES: Identifica los componentes de este circuito

RECEPTOR	CONECTORES	GENERADOR	INTERRUPTOR
----------	------------	-----------	-------------

