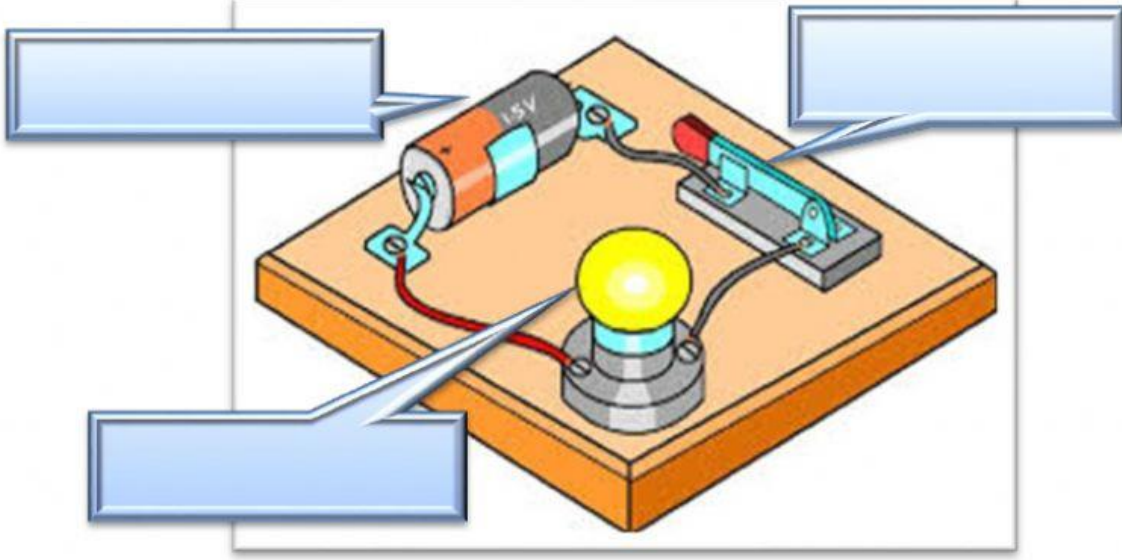


உலுதிராம் தமிழ்ப்பள்ளி, ஜொகூர்
மின்சுற்றின் பாகங்களும் பயன்களும் (கற்றல் 7.1.1 , 7.1.2)

1. முழுமையான மின்சுற்றின் பாகங்களை அடையாளம் காண்க.




விசை

மின்குமிழ்

மின்கலன்

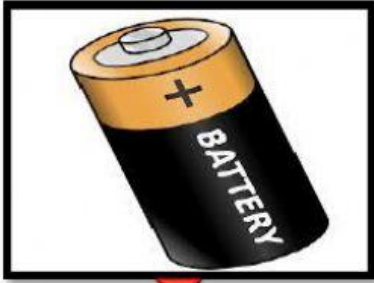2. மின்சுற்றின் பாகங்களின் பயன்களை இணைத்திடுக



மின்சாரத்தை
முடுக்கவும்
முடக்கவும்
பயன்படும்

மின்சாரம்
பாயும் போது
ஒளிரும்.

மின் குமிழ்
ஒளிர்வதற்கான
மின்சாரத்தைக்
கொடுக்கின்றது

ஆக்கம் : லலிதா சந்திரன்

LIVEWORKSHEETS