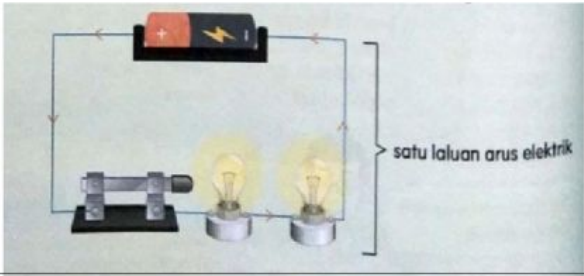
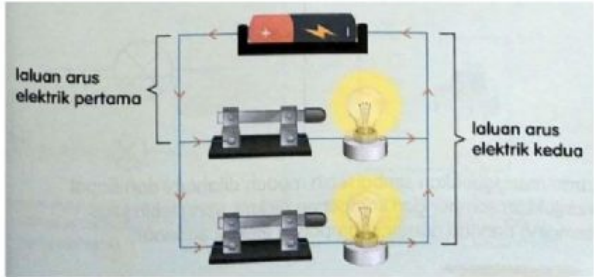


Perbezaan Litar Bersiri dan Litar Selari

Litar Bersiri	Litar Selari
	
Litar yang mempunyai tenaga	Litar yang mempunyai tenaga
Mentol disusun secara antara satu sama lain	Mentol disusun secara dalam laluan berlainan
Semua mentol sumber tenaga elektrik	Mentol tidak berkongsi tenaga elektrik. Jumlah tenaga elektrik di setiap laluan adalah
Semakin banyak mentol disambung, semakin nyalaan mentol.	Bilangan mentol mempengaruhi kecerahan nyalaan mentol.
Jika salah satu terbakar, yang lain	Jika salah satu terbakar, yang lain

bersebelahan	tidak	dua atau lebih	sama	berkongsi
malap	satu laluan	tidak menyala.	selari	masih menyala.