



SAINS : TAHUN 2

Unit 7 : Elektrik – Membina litar elektrik



Tonton video



Kredit video :



Rujuk buku teks Sains



muka surat 77





SAINS : TAHUN 2

Unit 7 : Elektrik – Membina litar elektrik



Susun langkah membina litar elektrik yang betul

1

2

3

4

Tutup suis dan perhatikan keadaan mentol untuk memastikan litar adalah lengkap

Pasangkan mentol pada pemegang mentol.

Pasangkan sel kering pada pemegang sel kering

Sambung semua komponen dengan wayar penyambung

