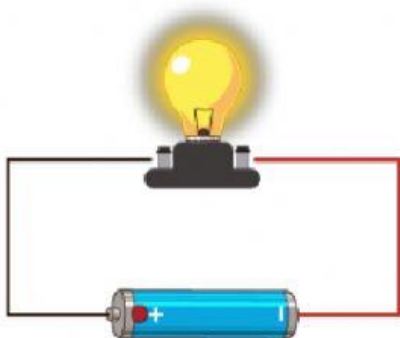



ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

ใบงานคำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกแผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้


1.




○

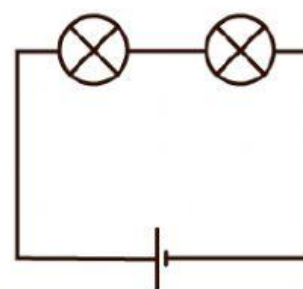


2.

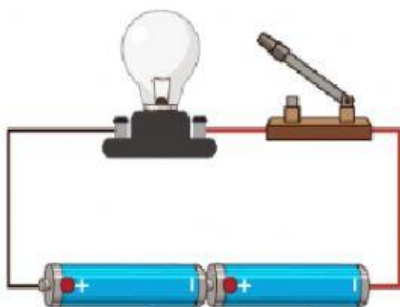


○

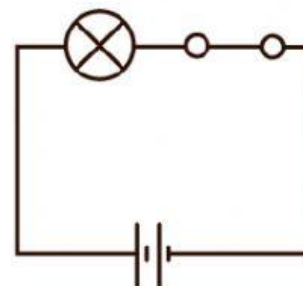


3.

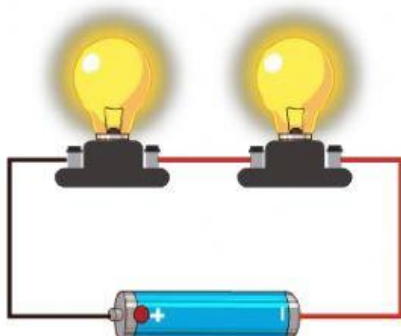

○

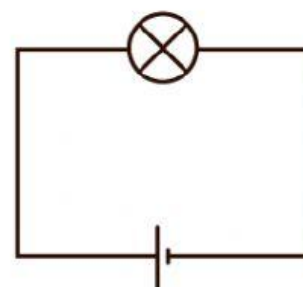

4.

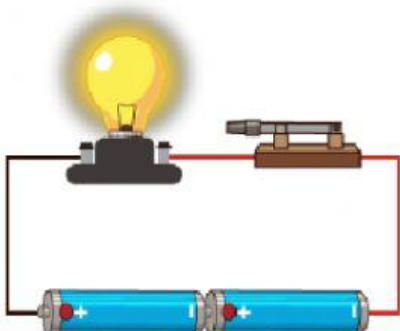

○

