

2.3.1 MENGENALPASTI DAN MENJELASKAN 4 ELEMEN SISTEM ELEKTRIK

SMKB

sumber boleh diperbaharui	Kawalan	Sumber	sumber tidak boleh diperbaharui
Beban	Medium	fius	cahaya

1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

♣ _____ berperanan sebagai pembekal tenaga elektrik untuk disampaikan kepada beban.

♣ Terdapat dua jenis sumber tenaga iaitu _____ dan _____.

♣ _____ ialah peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik untuk berfungsi dan beroperasi seperti kesan _____, haba, bunyi dan putaran.

♣ _____ merupakan jalan atau laluan arus yang membentuk litar elektrik dan terbahagi kepada dua iaitu berwayar dan tidak berwayar.

♣ _____ adalah bahagian yang berperanan sebagai pengawal aliran arus elektrik samada dihalang atau dibenarkan seperti suis, _____ dan pemutus litar.

2. Pilih jawapan yang betul pada ruang kosong yang disediakan.



2 JENIS ARUS ELEKTRIK

