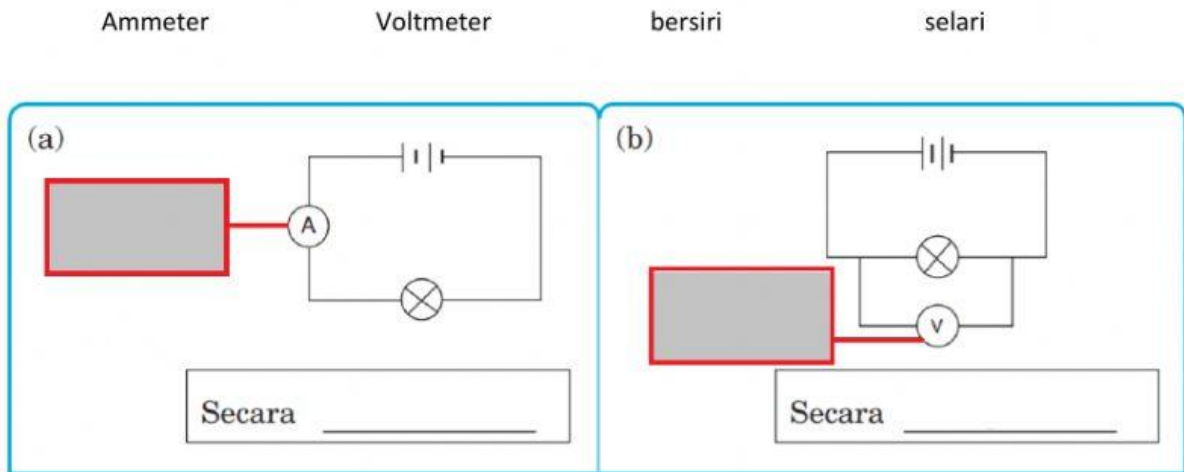


Litar bersiri dan litar selari

1. Kenal pasti jenis simbol elektrik dan nyatakan susunan alat pengukur itu dalam litar elektrik.



2. Padankan simbol-simbol pada litar elektrik dengan komponennya.

Simbol	Komponen	Simbol
1	• Sel kering	• 6
2	• Mentol	• 7
3	• Perintang	• 8
4	• Suis	• 9
5	• Perintang boleh ubah (reostat)	• 10
	• Fius	
	• Pembedaan	

