



அலகு 7: மின்சாரம்

மின்சுற்றின் பாகங்களின் பயன்களைக் கொண்டு காலியிடங்களை நிரப்புக.

1.



இஃது ஒரு _____. இதற்குள்
_____ சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும்.
_____ ஒளிர்வதற்குத் தேவையான
சக்தியை இது கொடுக்கும்.

மின்குமிழ்

மின்சாரம்

மின்கலம்

2.



இஃது ஒரு _____. இதற்குள்
_____ இருக்கும். மின்சாரம் பாயும்போது
இது _____ தரும்.

மின்னிழை

மின்குமிழ்

ஒளி

3.



இஃது ஒரு _____. இது
மின்சுற்றை முடக்கவும் _____ பயன்படும்.
மின்சுற்றில் _____ இது பயன்படும்.

முடக்கவும்

மின்விசை

இணைப்பானாக



அலகு 7: மின்சாரம்

மின்சுற்றிலுள்ள பாகங்களைச் சரியாக இணைத்திடுக.

மின்விசை

மின்கலன்

மின்குமிழ்

மின்கலன்
செருகி

மின்கம்பி

மின்குமிழ்ப்
பிடிப்பி

