



SAINS : TAHUN 2

Unit 7 : Elektrik – Konduktor dan penebat



Tonton video




Kredit video :



myGuru
YouTube MY

Rujuk buku teks Sains

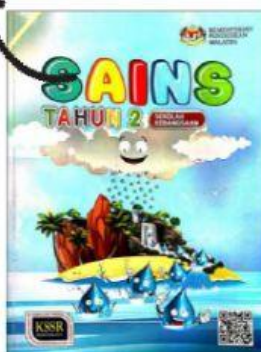

muka surat 81






SAINS : TAHUN 2

Unit 7 : Elektrik – Konduktor dan penebat



Jawab soalan

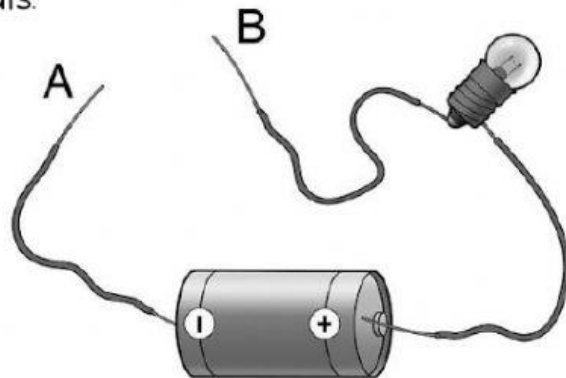Mimie membina litar elektrik seperti rajah di bawah bagi menguji objek lain yang sesuai menggantikan suis.



Bantu Mimie mengenalpasti objek yang boleh menyalakan mentol jika disambungkan pada hujung A dan B.

Objek	Mentol menyala atau tidak	Konduktor/Penebat
	Menyala	Konduktor
	Tidak menyala	Penebat
	Menyala	Konduktor
	Tidak menyala	Penebat
	Menyala	Konduktor
	Tidak menyala	Penebat





SAINS : TAHUN 2

Unit 7 : Elektrik – Konduktor dan penebat

Objek	Mentol menyala atau tidak	Konduktor/Penebat
	Menyala	Konduktor
	Tidak menyala	Penebat
	Menyala	Konduktor
	Tidak menyala	Penebat
	Menyala	Konduktor
	Tidak menyala	Penebat
	Menyala	Konduktor
	Tidak menyala	Penebat
	Menyala	Konduktor
	Tidak menyala	Penebat
	Menyala	Konduktor
	Tidak menyala	Penebat

