

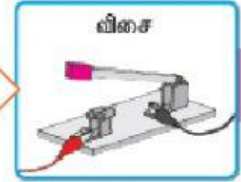


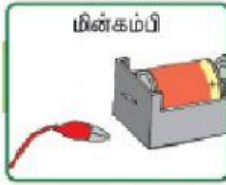

அலகு 7: மின்சாரம்

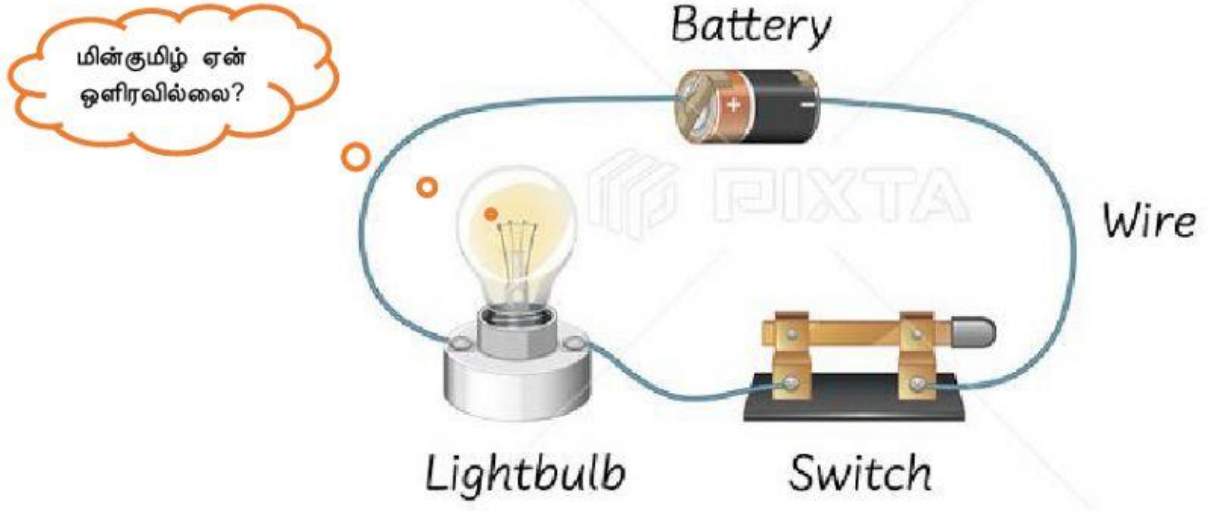மின்குமிழ் ஒளிராததற்கான காரணத்தை இணைக்கவும்.



மின்கலன் பொருத்திய முறை


விசை முடக்கப்பட்டுள்ளது

மின் கம்பி இணைப்பில் இல்லை




அலகு 7: மின்சாரம்

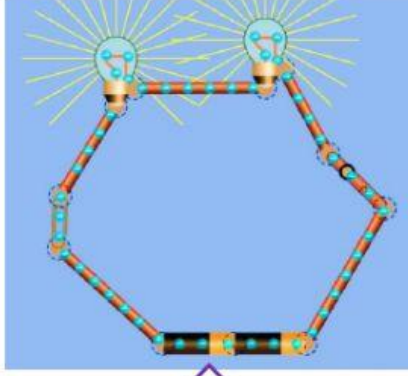மின்குமிழ் ஒளிரும், ஒளிராத் தன்மைகளை ஊகித்து சரியென குறியிடுக.



மின்குமிழ் ஒளிர்கிறது

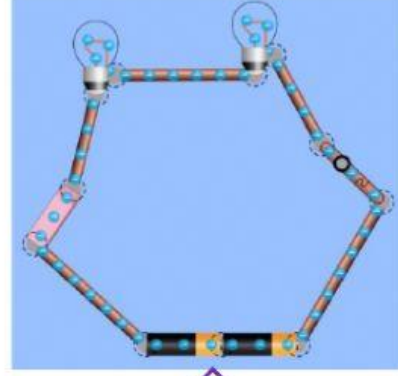

மின்குமிழ் ஒளிரவில்லை

பொருள்	மின்குமிழ்	
	ஒளிர்கிறது	ஒளிரவில்லை
ஆணி		
அழுக்காணி		
அழிப்பான்		
கைக்குட்டை		
காகிதச் செருகி		
சாவி		
தீப்பெட்டி		
இரும்பு அளவுகோல்		
நெகிழிப் பை		
நெகிழி அளவுகோல்		
பென்சில்		
ஊக்கு		