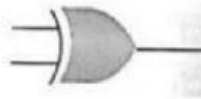



SOALAN PERCUBAAN KELANTAN 2018

14. Nyatakan nama get logik yang sepatutnya bagi rajah 11(a) dan (b) dibawah.



Rajah 11(a)

a) _____

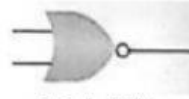

Rajah 11(b)

b) _____

SOALAN PERCUBAAN PERLIS 2018

14. Get-get logik ialah elemen asas untuk membentuk suatu litar elektronik bagi system digital. Simbol get logik boleh dikelaskan kepada dua kumpulan iaitu get logik asas dan get logik gabungan.

Namakan get logik gabungan berikut berdasarkan **Rajah 7** yang diberikan.

a)	b)	c)

Rajah 7