



โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6





หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า เรื่อง การเขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

ผู้สอน ครูอัจฉรีย์ อึ้งชื่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564









ชื่อ..... ชั้น ป.6/..... เลขที่.....

ตัวชี้วัด ว2.3 ป.6/2 เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

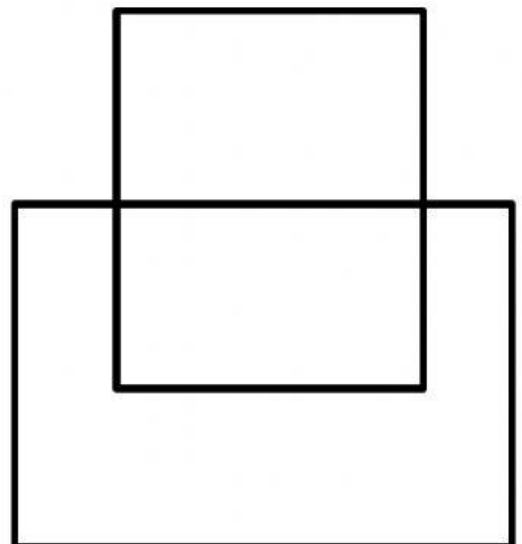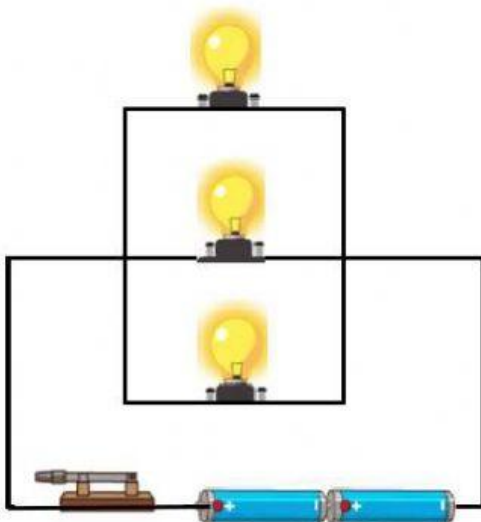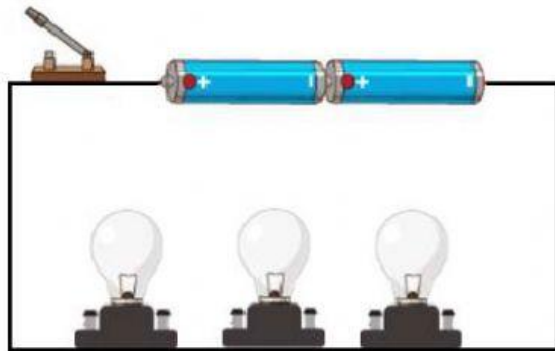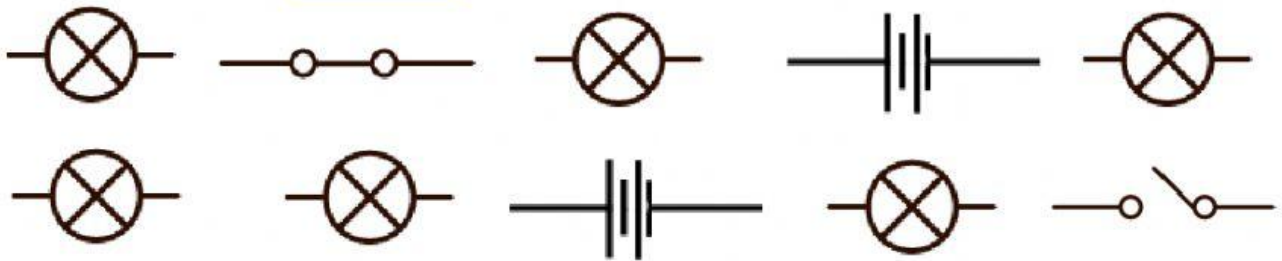ตอนที่ 1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนลากสัญลักษณ์แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้ เติมให้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง



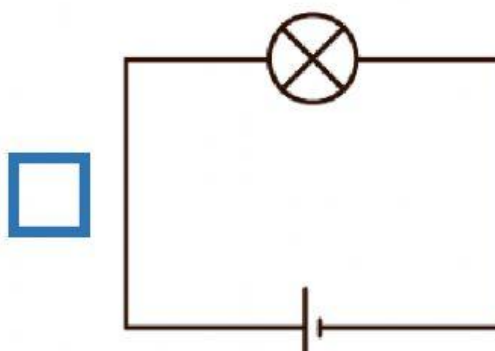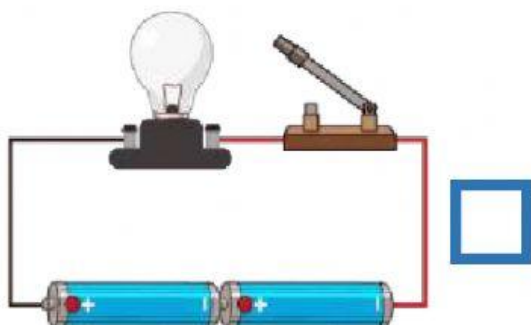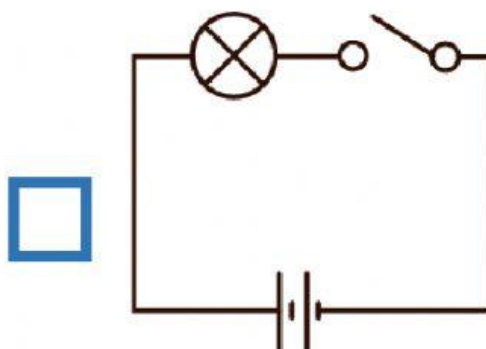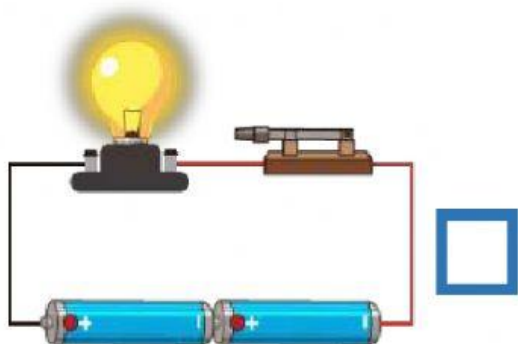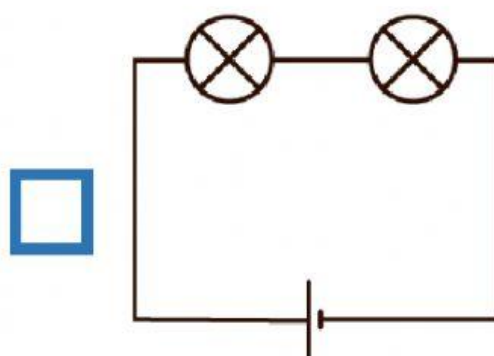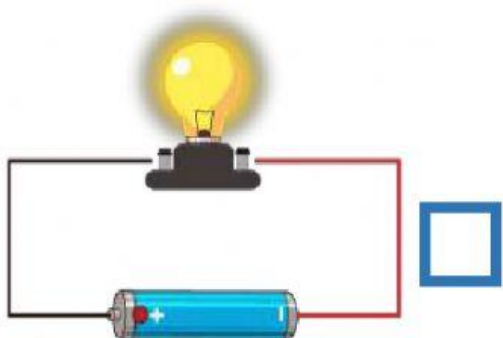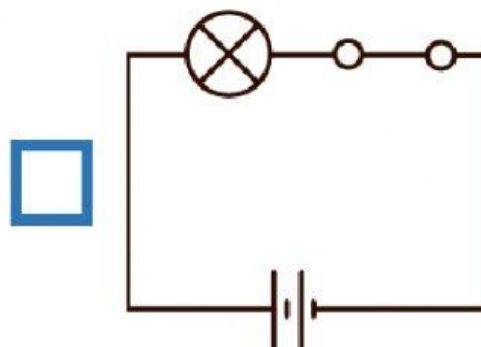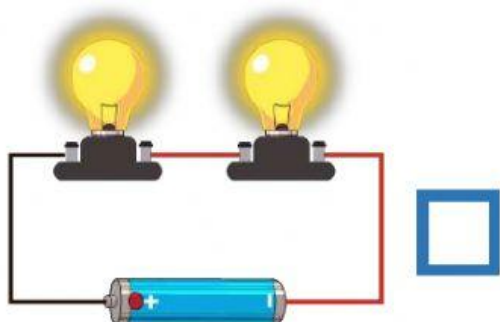ตอนที่ 2 คำชี้แจง : ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่กับสัญลักษณ์แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง





ตอนที่ 3 คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกตอบว่าวงจรต่อไปนี้เป็น "วงจรเปิด"หรือ"วงจรปิด" ให้ถูกต้อง

การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจร โดยมีสวิตซ์ทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้า

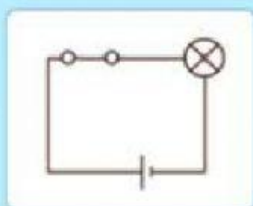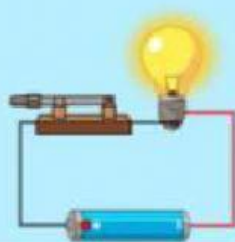หากต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรและเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้จะเรียกว่า



หากต่อวงจรไฟฟ้าไม่ครบวงจร โดยปลดสายไฟฟ้าเส้นใดเส้นหนึ่งออกหรือยกสวิตซ์ขึ้น และเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้จะเรียกว่า

