

FELADATLAP AZ OHM-TÖRVÉNYHEZ

1) Töltsd ki a táblázatokat!

Mennyiség		
Neve	Jele	Mértékegysége
áramerősség		
elektromos töltés		
feszültség		
ellenállás		Nagybetűvel kezdve írd le szövegesen!


2) Mf: 17/7. feladata:

Töltsd ki a táblázatot!

U (V)	230	1,5		230	120	4,5		220
I (A)	2	0,3	0,5		2	0,1	0,01	
R (Ω)			36	230			48	22

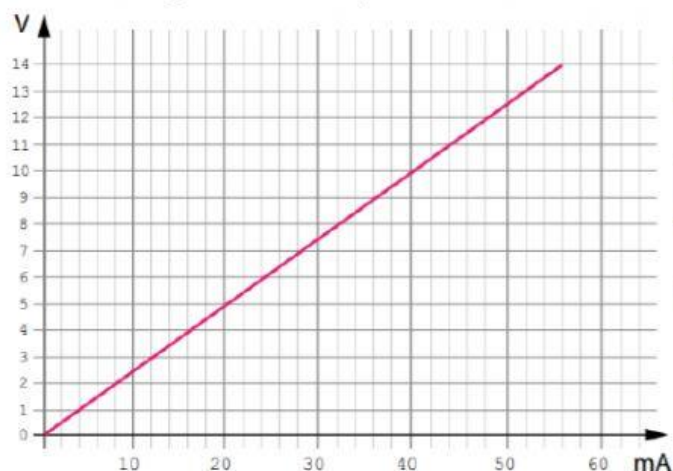3) Mf: 18/10. feladata:

A grafikon különböző feszültségértékekhez tartozó áramerősség-értékeket ábrázol egy adott fogyasztón. Olvasd le a grafikonról a hiányzó adatokat!



	1	2	3	4	5
U (V)		6			12
I (mA)	20		36	40	

Mekkora a fogyasztó ellenállása?.....