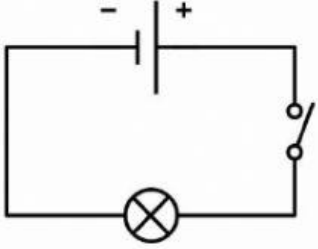
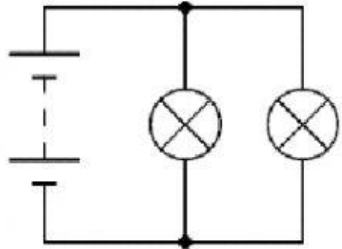
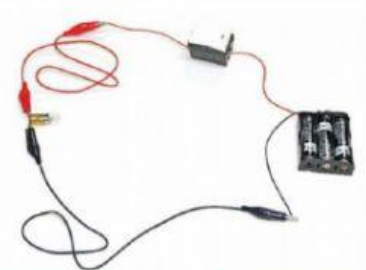


บทที่ 3 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้กับของเล่น

ใบงานเรื่อง วงจรไฟฟ้า

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. จากแผนภาพต่อไปนี้ ให้นักเรียนเลือกตอบเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าประเภทใด

1.1  แบบอนุกรม หรือ แบบขนาน	1.2  แบบอนุกรม หรือ แบบขนาน
1.3  แบบอนุกรม หรือ แบบขนาน	1.4  แบบอนุกรม หรือ แบบขนาน

2. จากแผนภาพต่อไปนี้ ให้นักเรียนนำสัญลักษณ์มาเติมในช่องว่างให้วงจรไฟฟ้านี้สมบูรณ์

