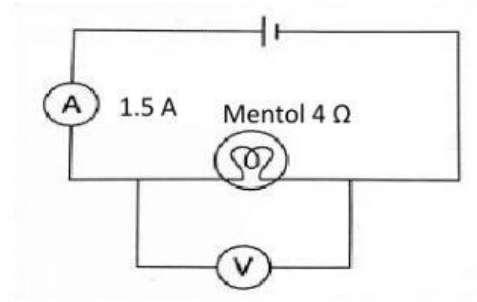


Q1 Soalan berdasarkan gambar rajah litar elektrik di bawah.



(i) Kirakan parameter voltan dan kuasa dalam litar.


Voltan

Kuasa


(ii) Namakan :



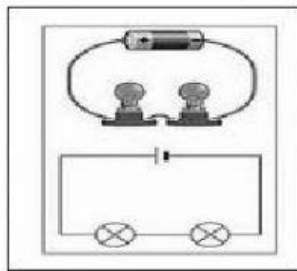
Q2 Rajah berikut menunjukkan litar elektrik asas.



**A**

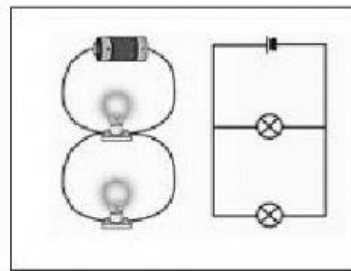

**B**

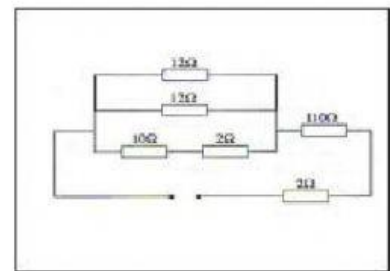

**C**


Padankan rajah itu dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan

(i) Litar siri

(ii) Litar siri-selari

(iii) Litar selari

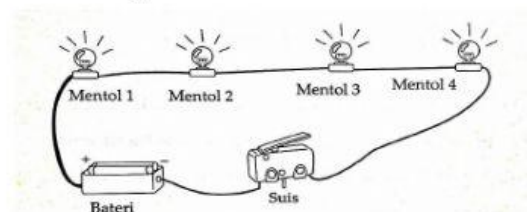Q3 Rajah berikut menunjukkan lakaran sebuah litar elektrik.



Kirakan parameter voltan dan kuasa dalam litar tersebut jika arus yang dibekalkan ialah 0.3A dan nilai setiap rintangan 5 Ω

Voltan

Kuasa