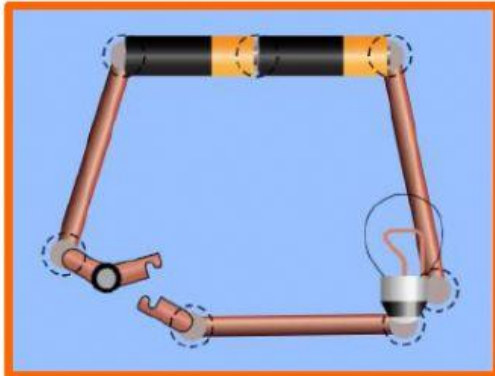



ใบงาน เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าต่อได้อย่างไร (๑)

ชื่อ-นามสกุล _____ ชั้น ป.๖/ _____ เลขที่ _____


คำชี้แจง ให้นักเรียนสังเกตการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้




การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบที่ 1

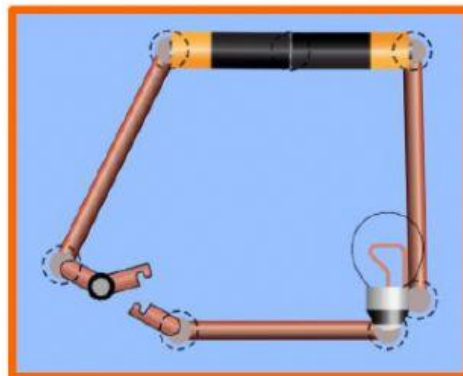

การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบที่ 2

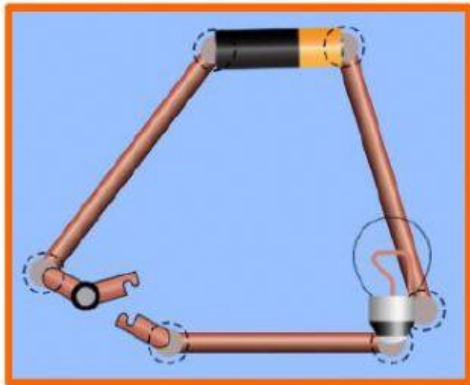

การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบที่ 3

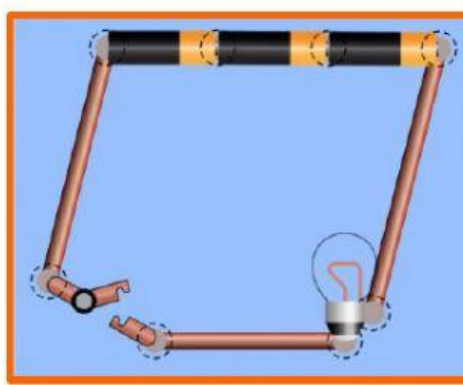


การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบที่ 4

1. หากกดสวิตซ์จะส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อเซลล์ไฟฟ้าแต่ละแบบอย่างไรบ้าง

การต่อแบบที่ 1 _____ การต่อแบบที่ 2 _____

การต่อแบบที่ 3 _____ การต่อแบบที่ 4 _____

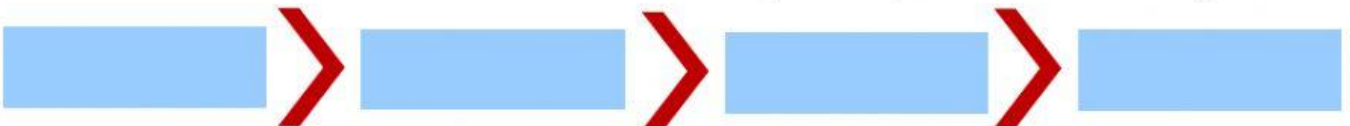2. หากกดสวิตซ์ในวงจร ให้เรียงลำดับความสว่างของหลอดไฟจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดหรือจนหลอดไฟไม่สว่างให้ถูกต้อง



3. เซลล์ไฟฟ้าแบบใดไม่ได้ต่อกันแบบอนุกรม

4. การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมช่วยเพิ่ม

_____ ให้กับวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า