

LKPD

Nama :


Kelas :

Petunjuk menyelesaikan tugas:

1. Simaklah video pembelajaran yang bapak berikan.
2. Pasangkanlah gambar dengan keterangan yang tepat.
3. Tekan Finish jika sudah selesai, dan isilah kolom name dengan namamu, grade dengan Kelas VI E, serta kolom subject dengan IPA.
4. Setelah itu klik OK.

Mari kita mulai kegiatannya!

Simaklah video pembelajaran berikut ini!

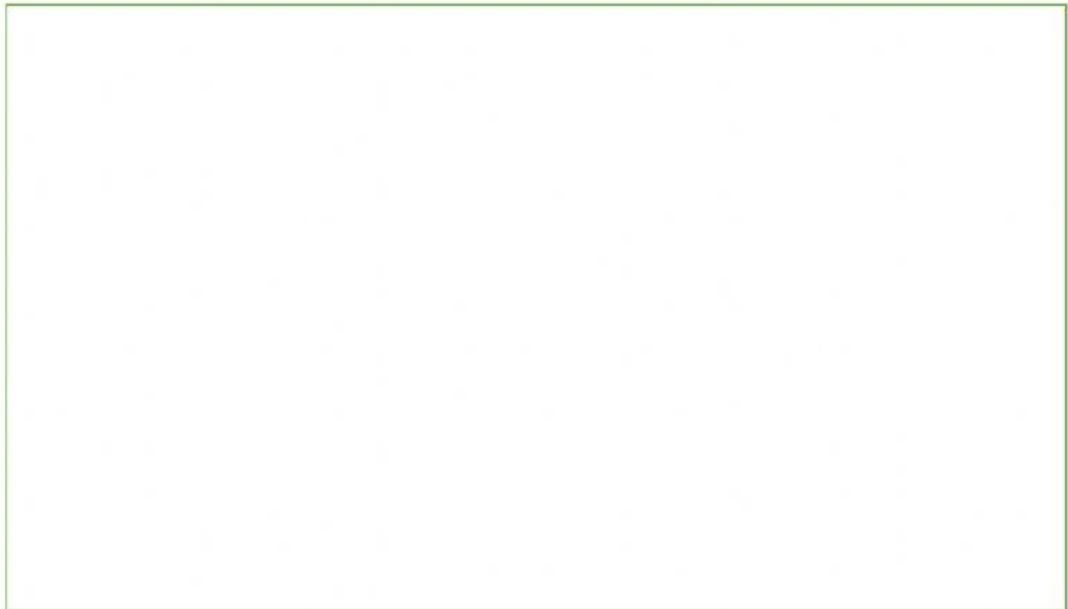

Kerjakanlah tugas-tugas berikut ini dengan cepat dan tepat!

1. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik?
2. Pasangkan komponen-komponen listrik berikut ini dengan gambar yang sesuai!

SUMBER LISTRIK




PENGHANTAR LISTRIK



SAKLAR LISTRIK





LAMPU

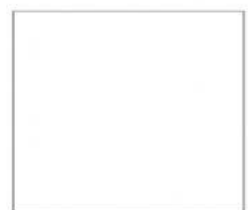


3. Pasangkan rangkaian listrik berdasarkan ada tidaknya aliran listrik berikut ini dengan tepat!

RANGKAIAN TERBUKA

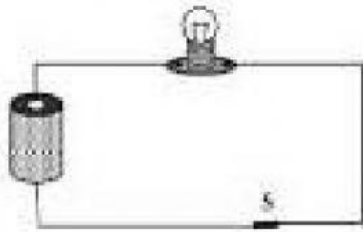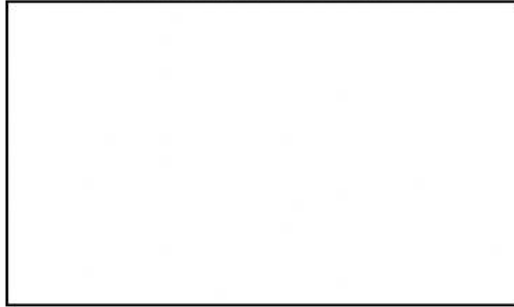

RANGKAIAN TERTUTUP

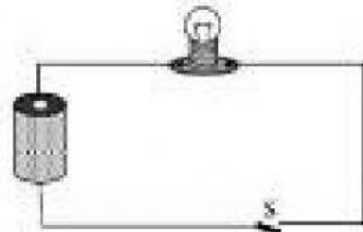




4. Pasangkanlah gambar di bawah ini pada bagan yang telah disediakan!

RANGKAIAN TERTUTUP

RANGKAIAN SERI



RANGKAIAN PARALEL

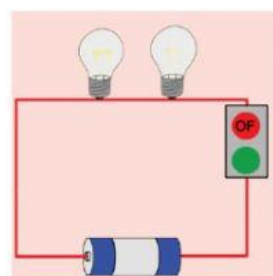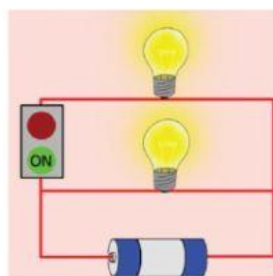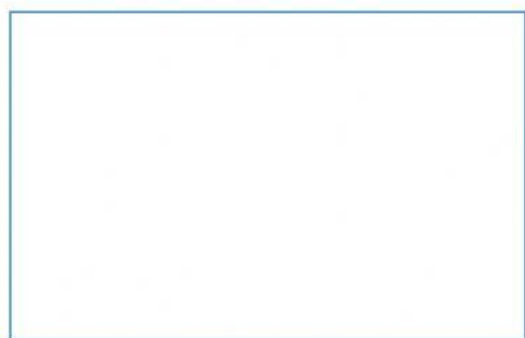

5. Tuliskan ciri-ciri dan kelebihan dari rangkaian listrik seri!

6. Tuliskan ciri-ciri dan kekurangan dari rangkaian listrik paralel!