


LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

nama :


kelas :

email guru: ukh+ti.gita@gmail.com

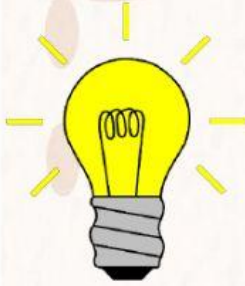i. pasangkanlah gambar dan pernyataan berikut dengan benar!



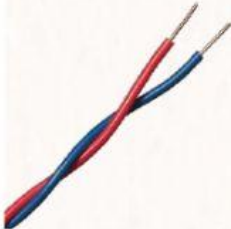Alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik pada rangkaian listrik



Menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif



Konduktor yang mengalirkan arus listrik



Mengubah energi listrik menjadi energi cahaya

ii. pilihlah jenis rangkaian berikut ini dengan benar!

