

اسم الطالبة.....

نشاط 1 (البوابات المنطقية)

الصف:.....

1

غاليتي ,رتبي العبارات التالية لتستنتجي تعريف البوابات المنطقية .




دائرة إلكترونية تستقبل

وتنتج قيمة واحدة.

قيمة مدخلة واحدة أو أكثر

2

صلي القائمة أ بما يناسبها من ب ...

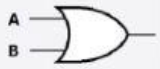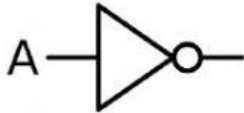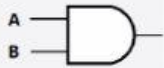أ		ب
بوابة الاختيار المقصور XOR		
بوابة الضرب المنطقي AND		
بوابة الجمع المنطقي OR		
بوابة النفي المنطقي NOT		

معلمة المادة / موضي الدوسري