
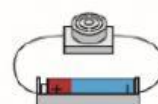


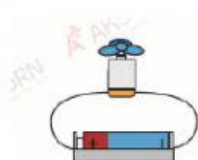

ใบงานการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

ชื่อ - สกุล.....ระดับชั้น.....




คำชี้แจง ให้นักเรียนนำภาพที่มีความสัมพันธ์กับคำถาม มาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้อง



ออกไฟฟ้าง

หลอดไฟฟ้าง

มอเตอร์ติดใบพัด
หมุน

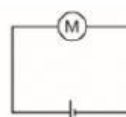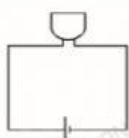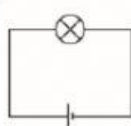

สังเกตการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

การทดลองต่อ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย	ภาพการต่อวงจรไฟฟ้า อย่างง่าย	ลักษณะของ อุปกรณ์ไฟฟ้า	แผนภาพวงจรไฟฟ้า อย่างง่าย
1. วงจรไฟฟ้าที่ทำให้ หลอดไฟฟ้าง			
2. วงจรไฟฟ้าที่ทำให้ มอเตอร์ติดใบพัด หมุน			
3. วงจรไฟฟ้าที่ทำให้ ออกไฟฟ้าง			