



ใบงานการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (๒)

ชื่อ - สกุล.....ระดับชั้น.....

คำชี้แจง ให้นักเรียนนำภาพที่มีความสัมพันธ์กับคำถาม มาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้อง

ให้พลังงานไฟฟ้า

เชื่อมต่อแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากับ

อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน


เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็น พลังงานแสง

เซลล์ไฟฟ้า


วงจรปิด

หลอดไฟฟ้า

สายไฟฟ้า

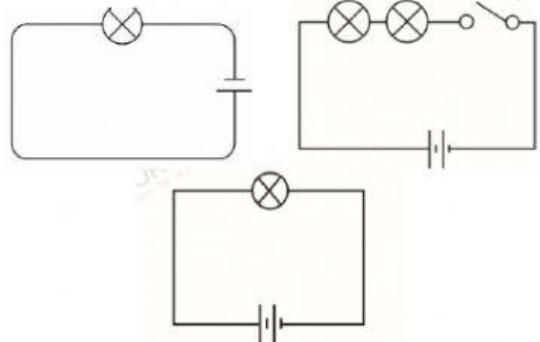

1 ดูภาพ แล้วบันทึกข้อมูล

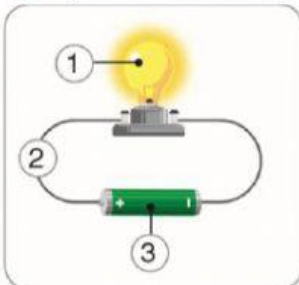


หมายเลข ① ทำหน้าที่

หมายเลข ② ทำหน้าที่

หมายเลข ③ ทำหน้าที่

2 พิจารณาแผนภาพวงจรไฟฟ้า แล้วตอบคำถาม

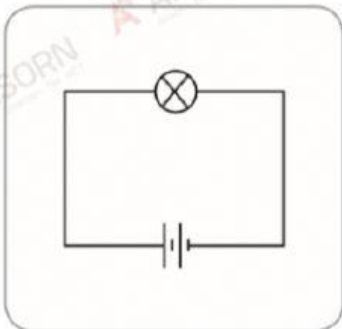

1. จากแผนภาพ สัญลักษณ์ที่กำหนดหมายถึงสิ่งใด

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

2. จากแผนภาพ เป็นการต่อวงจรปิดหรือวงจรเปิด

3 ดูภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย แล้วเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายลงในกรอบ

