

ใบงาน เรื่อง สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อ _____ นามสกุล _____ ชั้น _____ เลขที่ _____

คะแนน

มฐ. ว 2.3 ป.6/6

คำชี้แจง : ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ระหว่างสัญลักษณ์และข้อความที่สัมพันธ์กัน


- | | | | |
|----|---|---|--------------|
| 1. |  | ★ | ★ มอเตอร์ |
| 2. |  | ★ | ★ ตัวต้านทาน |
| 3. |  | ★ | ★ แบตเตอรี่ |
| 4. |  | ★ | ★ สายไฟ |
| 5. |  | ★ | ★ เซลล์ไฟฟ้า |
| 6. |  | ★ | ★ ออกไฟฟ้า |
| 7. |  | ★ | ★ หลอดไฟ |
| 8. |  | ★ | ★ สวิตช์ |

9. จากภาพ A และ B แตกต่างกันอย่างใด

.....

.....

.....

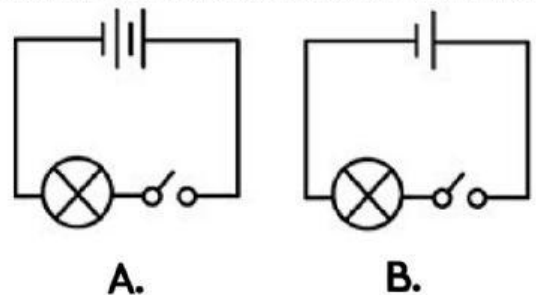

10. วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และให้นักเรียนวาดสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

.....

.....

.....

