

I- THÍ NGHIỆM

2. Kết quả đo

Lần đo	Hiệu điện thế (V)	Cường độ dòng điện (A)
1	0	
2	1,5	
3	3	
4	4,5	
5	6	

Nhận xét: Khi tăng (hoặc giảm) HĐT hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì CĐDD chạy qua dây dẫn đó.....