

لاحظ الرسم المجاور الذي يمثل دائرة كهربائية بسيطة مغلقة؛ ثم أجب عن الأسئلة التالية:


1- ما مصدر الإلكترونات التي تتدفق عبر الدائرة الكهربائية؟

2- ما تحويلات الطاقة في كل من:

- البطارية:

- المصباح:

3- ما السبب في انخفاض قدرة البطارية؟

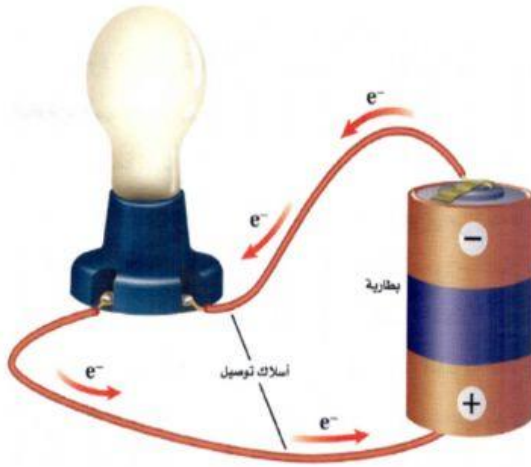

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.