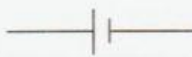
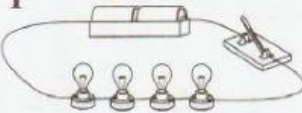
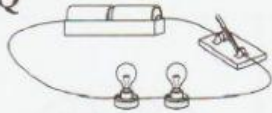
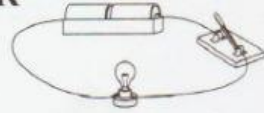
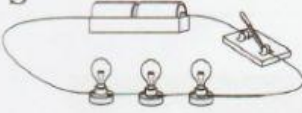
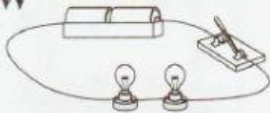
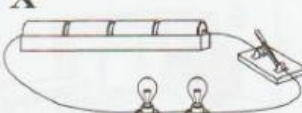
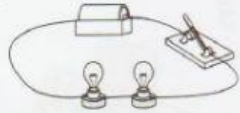
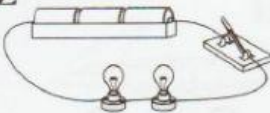



(一) 填写以下电路元件的名称，然后把其符号画线连起来。

1 	2 	3 	4 
J _____	K 	L 	M 


(二) 观察以下电路的装置，然后根据灯泡的亮度，从最暗至最亮，依序排列。

1 P 	Q 	R 	S 
2 W 	X 	Y 	Z 

(三) 以下符号代表什么电路元件？写一写。

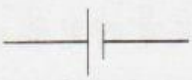1 _____	2 	3 	4 
AS	AS	AS	

(四) 写出以下完整电路中的元件名称，然后把正确的答案圈起来。

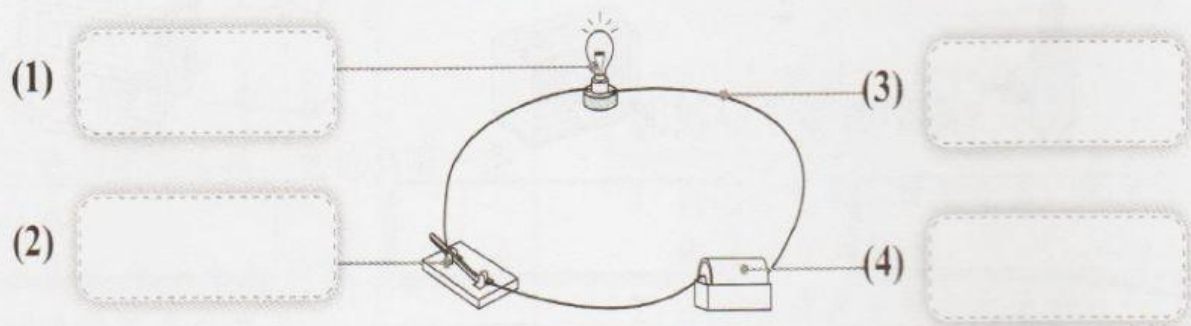

按下开关时，电路(5) 会 ， 不会 被接通，电流(6) 能 ， 不能 通过灯泡，使灯泡(7) 发亮 ， 熄灭]。拉上开关后，电路会被(8) 截断 ， 接通]，电流(9) 能 ， 不能 通过灯泡，灯泡(10) 会 ， 不会 发亮。开关(11) 能 ， 不能 让我们控制电路中电流的流通。