

**TUGAS IPA**

**LENGGAPI TABEL DI BAWAH INI DENGAN MENIMDAHKAN DAN MENEMPELKAN JAWABAN PADA TABEL!**

**PILIHAN JAWABAN GAMBAR**

Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter, seperti berikut ini:



Sumber: Dok, Kemendikbud

	GAMBAR	NAMA	FUNGSI
1			
2			
3			
4			

**PILIHAN JAWABAN**

**NAMA**

KEPALA SENTER

LEMPENG LOGAM

BATEREI

SAKELAR

**FUNGSI**

DUDUKAN LAMPU

PENYANGGA DAN  
PENGHUBUNG  
ARUS LISTRIK

MENGHIDUPKAN/  
MEMATIKAN ARUS  
LISTRIK

SUMBER ARUS  
LISTRIK