

ชื่อ-สกุล รหัส.....

ระดับชั้นปี..... แผนก..... วันที่.....

ใบงานที่ 7 การเขียนแบบวงจรไฟฟ้า วงจรกำลัง

คำสั่ง 1 จงย้ายข้อความทางด้านซ้ายมือไปใส่ในวงจรกำลังให้ถูกต้อง

TERMINAL
CONNECTOR

MAIN
CIRCUIT BREAKER

L

N

K1

M1

L1


L3

L2

T1

T2

T3

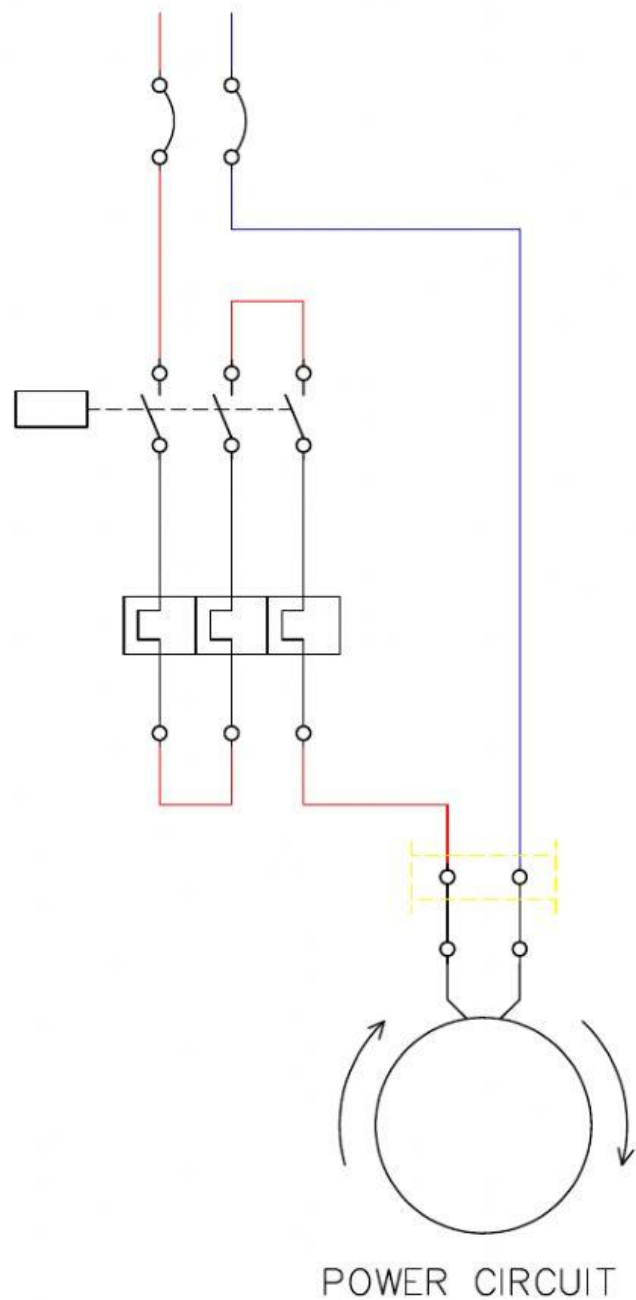

หมายเหตุ 1 แบบวงจรสายเดี่ยว (One Line Diagram)