



الثقافة التكنولوجية

اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي:

1- ماذا سيحدث للتيار الكهربائي إذا زدنا كمية المقاومة الكهربائية في الدائرة الكهربائية؟:

أ- يزداد ب- يقل ت- يبقى ثابتاً

2- تؤدي زيادة الجهد الكهربائي في الدائرة الكهربائية إلى زيادة :

أ- التيار الكهربائي ب- المقاومة الكهربائية ت- عدد الإلكترونات

3- يمكن التعبير عن العلاقة بين التيار الكهربائي والجهد الكهربائي والمقاومة الكهربائية من خلال قانون _____:

أ- فولت ب- أمبير ت- أوم