

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเอกชัย : เรียนออนไลน์

วิชาวิทยาศาสตร์

เรื่อง : การต่อวงจรไฟฟ้า

ชื่อ - นามสกุล _____ ชั้น _____ เลขที่ _____

คำชี้แจง : ให้นักเรียนลากสัญลักษณ์แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้ เติมให้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง

