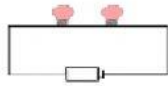


LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK


Muatan : IPA Tema 3 Subtema 3 KD 4.4

Nama : Kelas No.Absen TGL


Pasangkan dengan gambar yang sesuai dengan pernyataan !




Rangkaian paralel

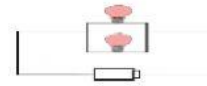


Rangkaian seri

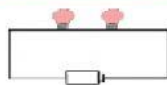


Lebih dari satu aliran

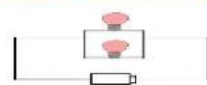


Memiliki satu aliran listrik

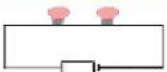


Cahaya lampu lebih redup

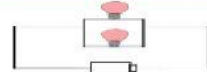

Cahaya lampu lebih terang

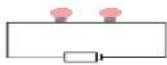


Komponenya banyak

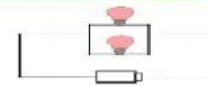

Komponennya sedikit



Disusun berderet

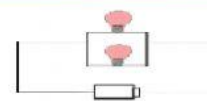

Disusun sebaris