




LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK SDN SUKABUMI UTARA 03 PAGI



NAMA :

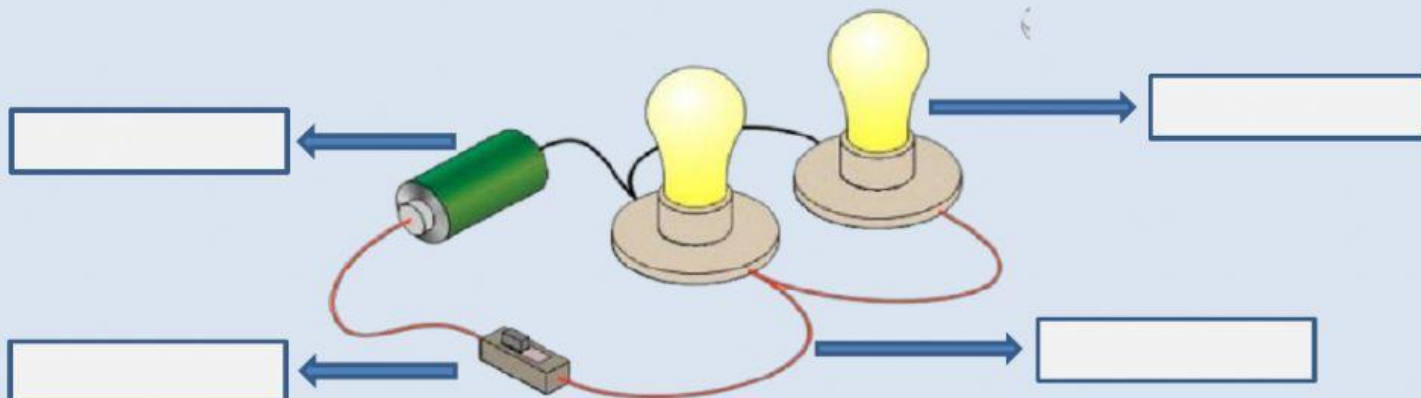1. Tentukan komponen listrik dibawah ini dengan tepat!



KABEL

LAMPU

SAKELAR

BATERAI

2. Pasangkan komponen listrik dengan fungsinya!

BATERAI

Menyambung dan memutus
arus listrik

SAKELAR

Benda yang menghantarkan
arus listrik

LAMPU

Sumber cahaya setelah dialiri
arus listrik

KABEL

Sumber energi listrik