

عزيزي الطالب: مستعيناً بالمقطع الفيديو والمعلومات السابقة، أجب عن الأسئلة التالية:

1- قارن بين دوائر التوصيل على التوالي والتوازي من حيث المحددات الموضحة بالجدول:

شكل الدائرة الكهربائية			
توازي	توازي	توازي	توازي
نوع التوصيل		عدد المسارات	
تأثير إزالة أحد المصابيح على الدائرة		تأثير إضافة مصباح جديد للدائرة على التيار	
يقل	يزداد	يقل	يزداد