



Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Pedagogía de las Ciencias Experimentales "Informática"




Nombre:

Semestre:

Prueba de diagnóstico: Electrónica Básica

1) Escriba la respuesta correcta en los cuadros de texto.


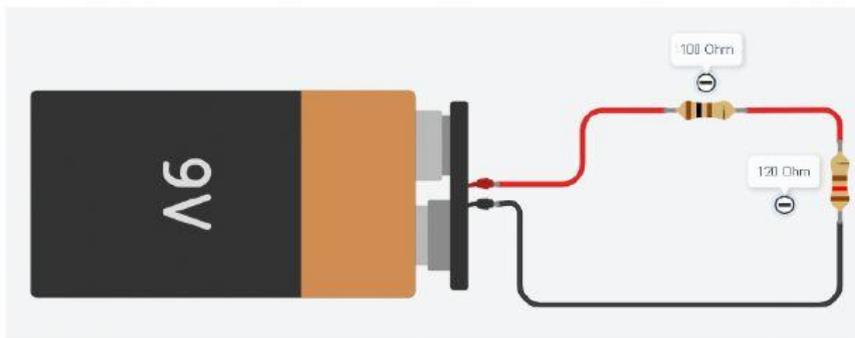
- a) En un circuito paralelo de resistencias, se divide .
- b) En un circuito en serie de resistencias, se divide .
- c) El es una magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados.
- d) En la siguiente imagen, ¿ cuál será el valor de la intensidad de corriente que pasa por el circuito?




Respuesta:

Amperios

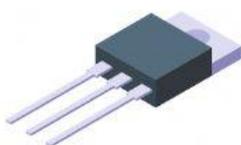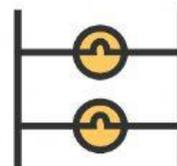2) Elija la opción correcta según corresponda.



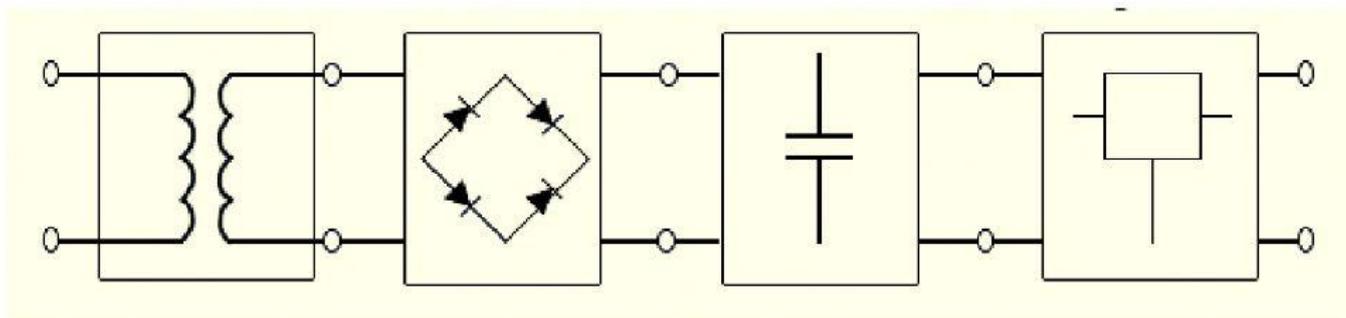5) Indique las etapas de una fuente de alimentación.



6) Seleccione la respuesta correcta.

