

# LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

: IPA

: RANGKAIAN LISTRIK CAMPURAN

:

:

: [ukhti.gita@gmail.com](mailto:ukhti.gita@gmail.com)

MUATAN


MATERI

NAMA


KELAS

EMAIL GURU

Isilah titik-titik di bawah ini!

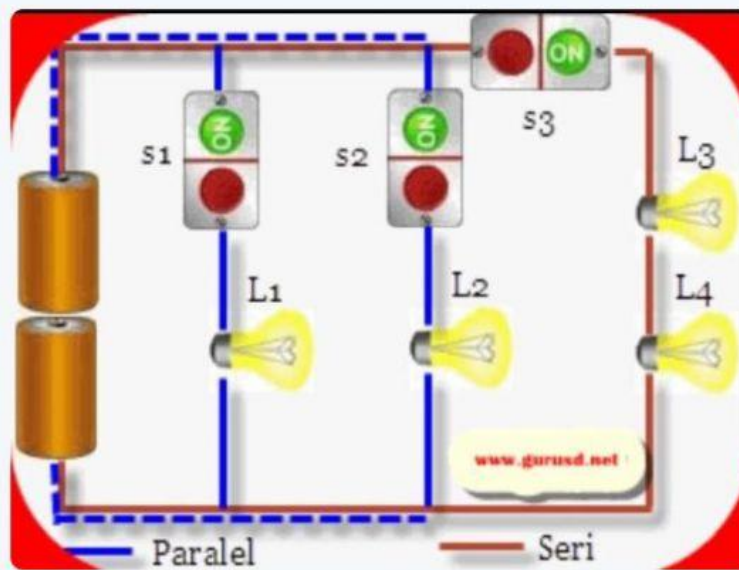

| No | S1      | S2      | S3      | L1 | L2 | L3 | L4 |
|----|---------|---------|---------|----|----|----|----|
| 1. | Dibuka  | Dibuka  | Dibuka  |    |    |    |    |
| 2. | Dibuka  | Dibuka  | Ditutup |    |    |    |    |
| 3. | Dibuka  | Ditutup | Dibuka  |    |    |    |    |
| 4. | Dibuka  | Ditutup | Ditutup |    |    |    |    |
| 5. | Ditutup | Ditutup | Dibuka  |    |    |    |    |
| 6. | Ditutup | Ditutup | Ditutup |    |    |    |    |
| 7. | Ditutup | Dibuka  | Ditutup |    |    |    |    |
| 8. | Ditutup | Dibuka  | Dibuka  |    |    |    |    |

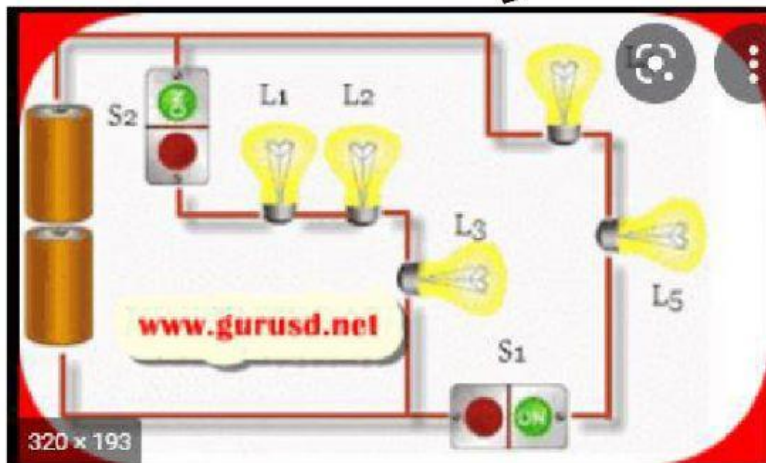

| No | S1      | S2      | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|----|---------|---------|----|----|----|----|----|
| 1. | Dibuka  | Dibuka  |    |    |    |    |    |
| 2. | Dibuka  | Ditutup |    |    |    |    |    |
| 3. | Ditutup | Dibuka  |    |    |    |    |    |
| 4. | Ditutup | Ditutup |    |    |    |    |    |

Keterangan:

S : Sakelar

L : Lampu