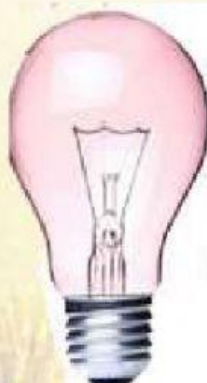


VẬT LÝ 11 PHİẾU HỌC TẬP ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH

1

Em nói các công thức
đúng lại với nhau



CĐ Dòng điện chạy
trong toàn mạch

Công của nguồn điện

Điện năng tiêu thụ

Công suất của nguồn

Công suất tiêu thụ
điện

$A_{ng} = \mathcal{E}It$

$P = \frac{A}{t} = UI$

$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$

$A = U.I.t$

$P_{ng} = \frac{A_{ng}}{t} = \mathcal{E}I$

1

Em nói các tên gọi
và đơn vị đại lượng
VL lại cho đúng



Cường độ dòng điện

Điện trở trong r của
nguồn điện

Điện năng tiêu thụ

Suất điện động của
nguồn

Công suất tiêu thụ
điện

J

A

W

V

Ω

3

Em Tick vào đáp án đúng

Suất điện động của
nguồn điện là



$$\mathcal{E} = 9V$$

$$U = 9V$$

