
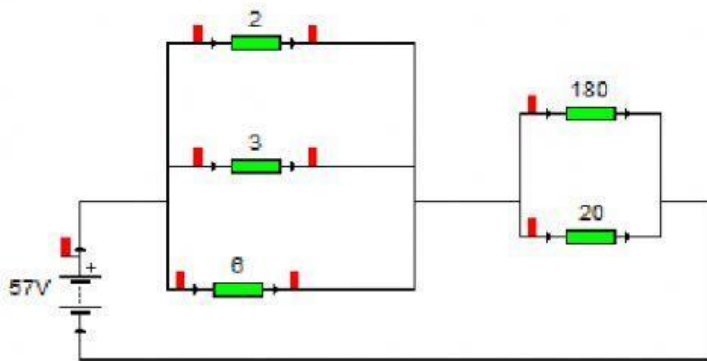


Resuelve los siguientes circuitos mixtos:

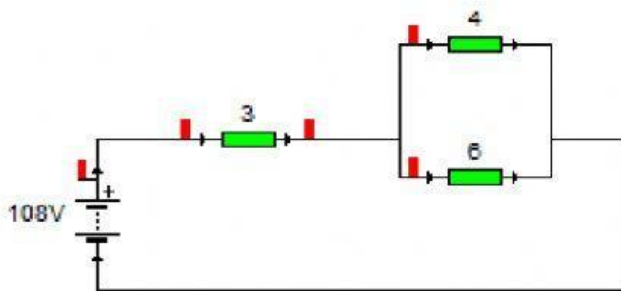Completa las casillas de la tabla redondeando a dos decimales.



	1	2	3	4	5	TOT
R	2	3	6	180	20	
V						57
I						
P						



	1	2	3	TOT
R	3	4	6	
V				108
I				
P				