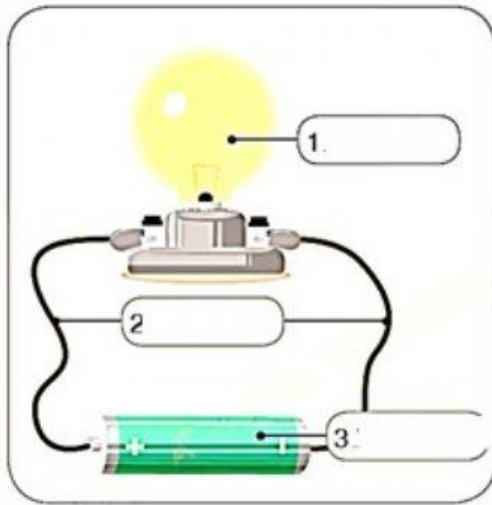


เติมคำลงในภาพ แล้วตอบคำถาม




1. หากเราถอดหมายเลข 2 ออก 1 เส้น
หลอดไฟฟ้าจะสว่างหรือไม่ เพราะอะไร

2. หากเพิ่มหมายเลข 3 ในวงจรไฟฟ้า
ให้มากขึ้น หลอดไฟฟ้าจะสว่างมากขึ้น
หรือไม่ เพราะอะไร

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำหนดให้ แทนด้วยสัญลักษณ์ใด

อุปกรณ์ไฟฟ้า	สัญลักษณ์	อุปกรณ์ไฟฟ้า	สัญลักษณ์
1. เซลล์ไฟฟ้า		4. มอเตอร์ไฟฟ้า	
2. สายไฟฟ้า		5. ออกไฟฟ้า	
3. หลอดไฟฟ้า		6. สวิตช์ไฟฟ้า	สวิตช์ปิด สวิตช์เปิด

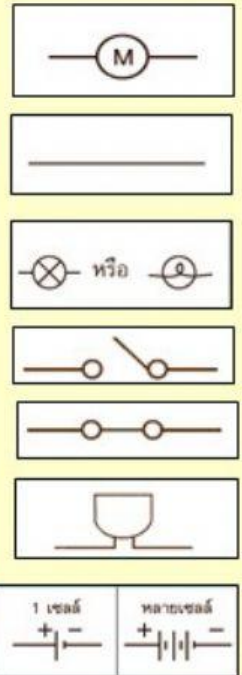

ดูภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย แล้วเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายลงใน
กรอบ

