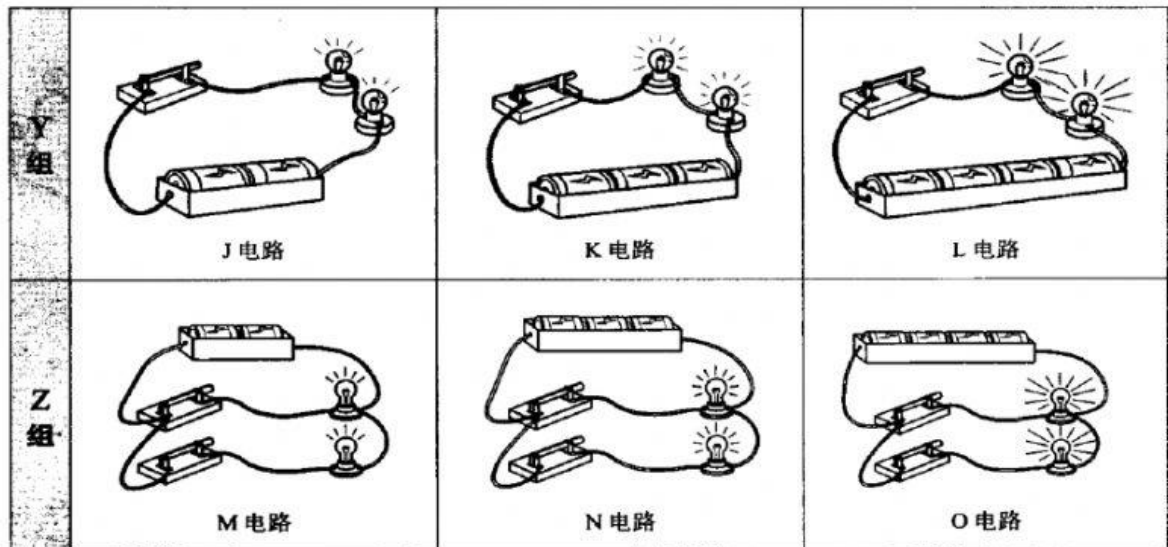




下图显示两组学生所装置的串联电路和并联电路。根据实验，写出两组电路的观察结果，然后完成句子。

SP 5.2.9



1. 根据 Y 组的观察结果，在下表填写“暗淡”、“明亮”、“最明亮”。

电路	灯泡的亮度
J	
K	
L	

2. 根据 Z 组的观察结果，在下表填写“暗淡”、“明亮”、“最明亮”。

电路	灯泡的亮度
M	
N	
O	



根据实验结果，在串联电路和并联电路中增加干电池的数量时，都会_____灯泡的亮度，因为两个电路的电流都加强了。