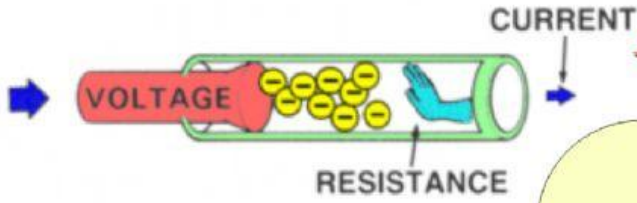



المقاومة الكهربائية وقانون أوم

الاسم الصف




س١/رتبي العبارات التاليه باستخدام نموذج فراير


R	الخاصيه التي تحدد مقدار التيار الذي سيمر
$R = V / I$	الاووم Ω

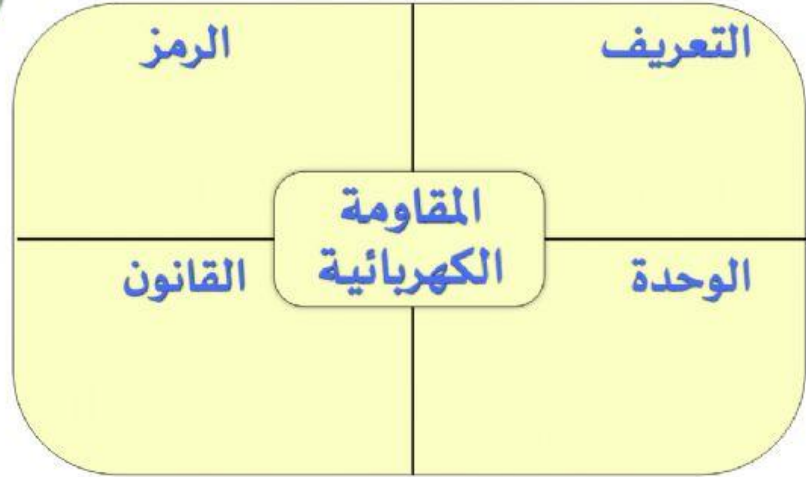

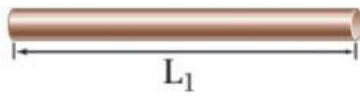س٢/إختاري علامه صح امام العبارة الصحيحه وعلامه خطأ امام العبارة الخاطئة



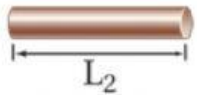(١) تقل المقاومة الكهربائية بزيادة طول الموصل ()



(٢) يستخدم جهاز الاميتر لقياس شدة التيار الكهربائي ()

(٣) يمكن التحكم في شدة التيار الكهربائي I عن طريق تغيير V أو R ()

س٣/ صلي الاسم المناسب بكل رمز من رموز الدائرة الكهربائية فيما يلي

مفتاح	تأريض	مكثف	مصباح	أميتر	بطارية
-------	-------	------	-------	-------	--------

