
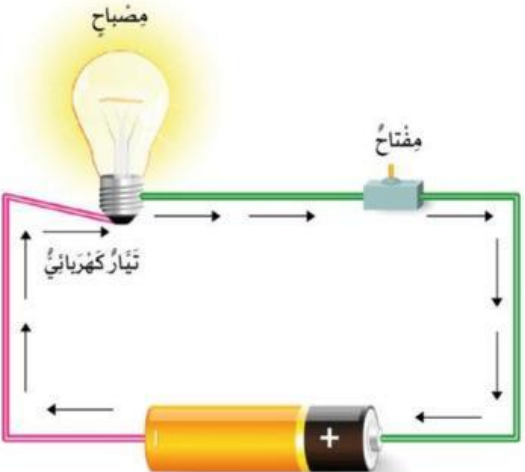



الهدف	ما أنواع التيار الكهربائي وما مكونات الدائرة الكهربائية؟
اسم الطالبة - الصف	الثامن /
1	أي من مكونات الدائرة يحرك الشحنات الكهربائية السالبة في الدائرة؟  A. البطارية. B. المصباح. C. السلك . D. المفتاح
2	عندما يفتح مفتاح الدائرة الكهربائية أي مما يلي يتوقف؟ A. المقاومة B. الشحنة الساكنة C. الشحنة الكلية D. التيار
3	مسار مغلق يتدفق فيه التيار الكهربائي: A. المادة الموصلة. B. المادة العازلة. C. الدائرة الكهربائية . D. خط الكهرباء.
4	أي الأجزاء في الشكل يعد جهازاً كهربائياً؟ A. المصباح. B. السلك. C. البطارية . D. المفتاح.

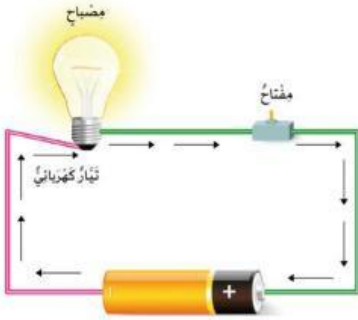5 أي عناصر الدائرة في الشكل المجاور تعد مصدراً للطاقة الكهربائية؟



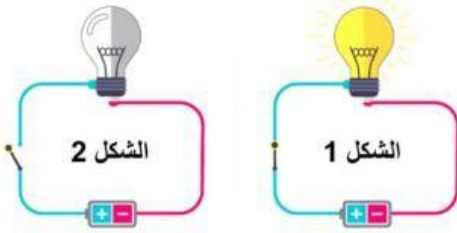
- A. المصباح.
- B. السلك.
- C. البطارية.
- D. المفتاح.

6 ما الذي تسبب في إضاءة المصباح في الدائرة رقم 1؟



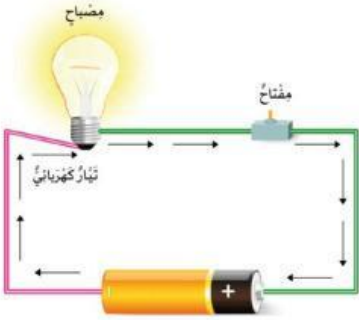
- A. تم شحن المصباح.
- B. تم إزالة المصدر.
- C. لأن الدائرة مفتوحة .
- D. لأن الدائرة مغلقة (المفتاح في وضعية التشغيل).

7 أي من مكونات الدائرة يتميز بمقاومة كهربائية قليلة ويربط بين مصدر الطاقة الكهربائية والجهاز الكهربائي؟



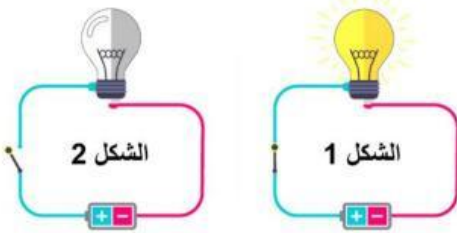- A. البطارية.
- B. المصباح.
- C. السلك .
- D. المفتاح

8 ما الذي تسبب في عدم إضاءة المصباح في الدائرة رقم 2؟



- A. تم شحن المصباح.
- B. تم إزالة المصدر.
- C. لأن الدائرة مفتوحة .
- D. لأن الدائرة مغلقة (المفتاح في وضعية التشغيل).