
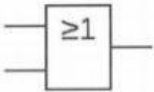
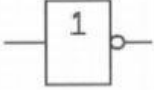
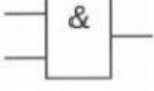
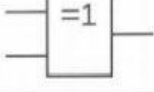


1. Relaciona:

1.	
2.	
3.	
4.	

	Suma
	Producte
	Suma exclusiva
	Complement o inversió

2. Quina és la funció de sortida?

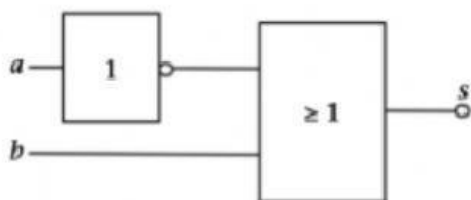

3. A quina porta lògica correspon aquest taula de veritat?

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>s</i>
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- a) Porta I (AND)
- b) Porta NO-I (NAND)
- c) Porta O (OR)
- d) Porta NO-O (NOR)

4. Relaciona:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

A. Diode
B. Potenciòmetre
C. LED
D. Transistor NPN
E. Condensador