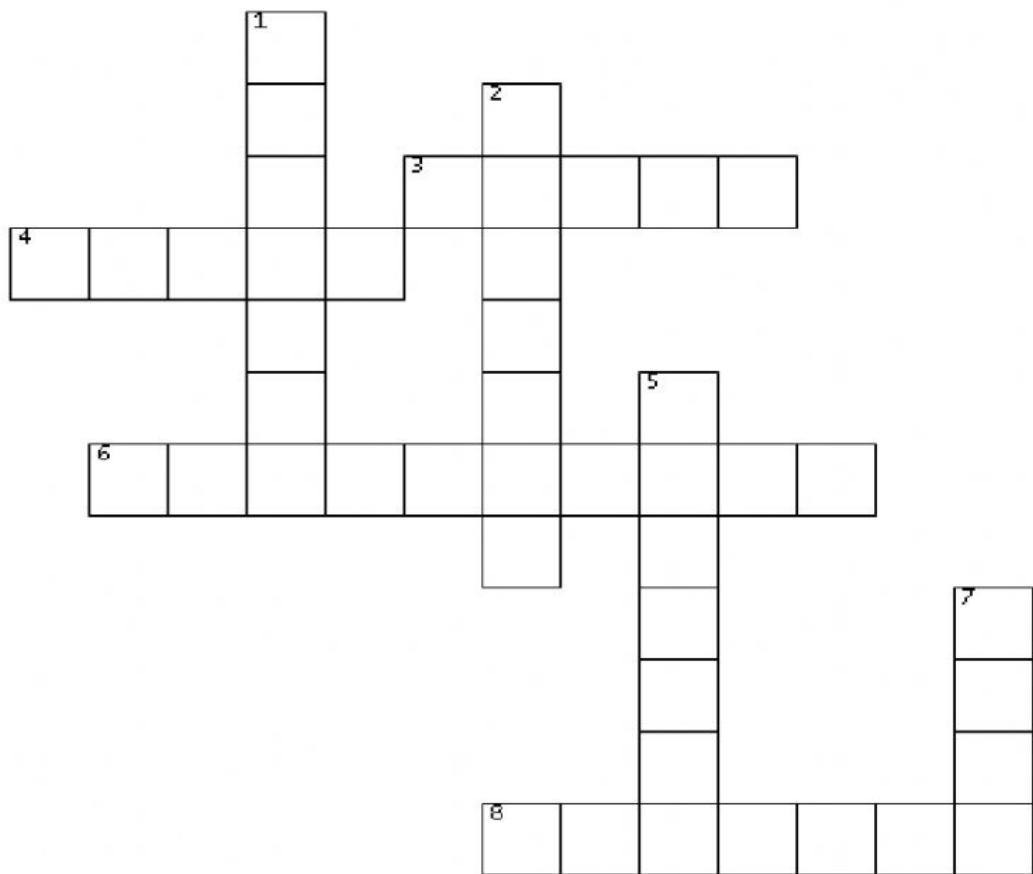


## TEKA TEKI SILANG RANGKAIAN LISTRIK



### MENDATAR

3. perangkat yang dapat menghasilkan cahaya saat dialiri listrik
4. Alat pengantar arus listrik
6. penyebab kebakaran pada arus pendek listrik
8. benda yang digunakan untuk mengaktifkan senter

### MENURUN

1. Perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik
2. Rangkaian listrik yang bersusun bercabang
5. Rangkaian jaringan arus listrik
7. Rangkaian listrik yang bersusun sejajar